

ECEN 325 – Electronics

Fall 2020

Lab 4: Prelab



Submitted by:

Student Name	UIN:	Section #
Michael Mengistu	12500724	508

Due: Sept 22st, 2020

$$1.) \quad R_3 = 15 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = -\left(\frac{R_3}{R_1} V_{i1} + \frac{R_3}{R_2} V_{i2}\right)$$

$$\text{set } R_1 = 15 \text{ k}\Omega, R_2 = 7.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = -(V_{i1} + 2V_{i2})$$

$$2.) \quad V_o = \frac{R_2}{R_3} (V_{i2} - V_{i1}), \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}, \quad R_2 = R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\text{set } R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = V_{i2} - V_{i1}$$

$$3.) \quad V_o = \left(1 + \frac{2R}{R_{\text{gain}}}\right) (V_{i2} - V_{i1}), \quad R_{\text{gain}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R}{500}\right) (V_{i2} - V_{i1}), \quad \text{set } R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = 3(V_{i2} - V_{i1})$$

4.) $V_{i1} = 0.2 \sin(2\pi 1000t)$ and $V_{i2} = 0.3V$

fig-1: $V_o = -(V_{i1} + 2V_{i2})$

$$V_o = -0.8 \sin(2\pi 1000t) V$$


fig-2: $V_o = V_{i2} - V_{i1}$

$$V_o = 0.1 \sin(2\pi 1000t) V$$


fig-3: $V_o = 3(V_{i2} - V_{i1})$

$$V_o = 0.3 \sin(2\pi 1000t) V$$

(fig-1) Circuit Breadboard

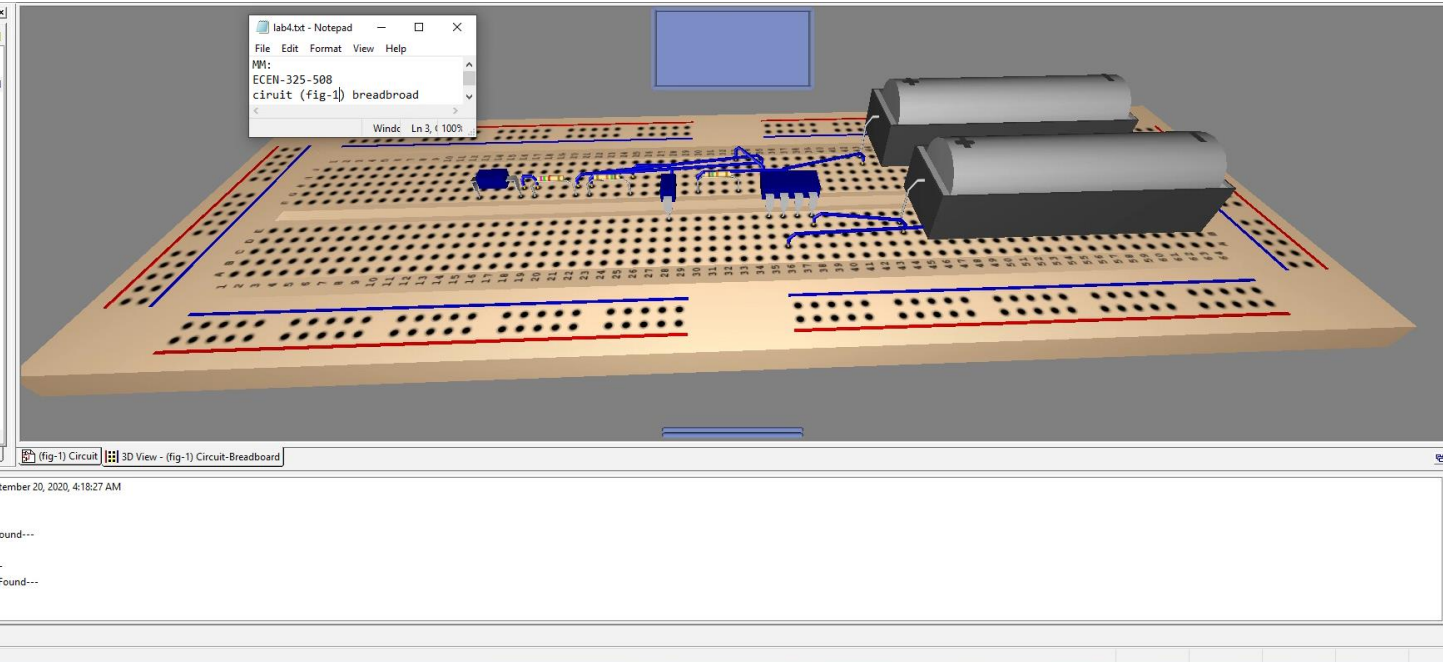

(fig-2) Circuit Breadboard

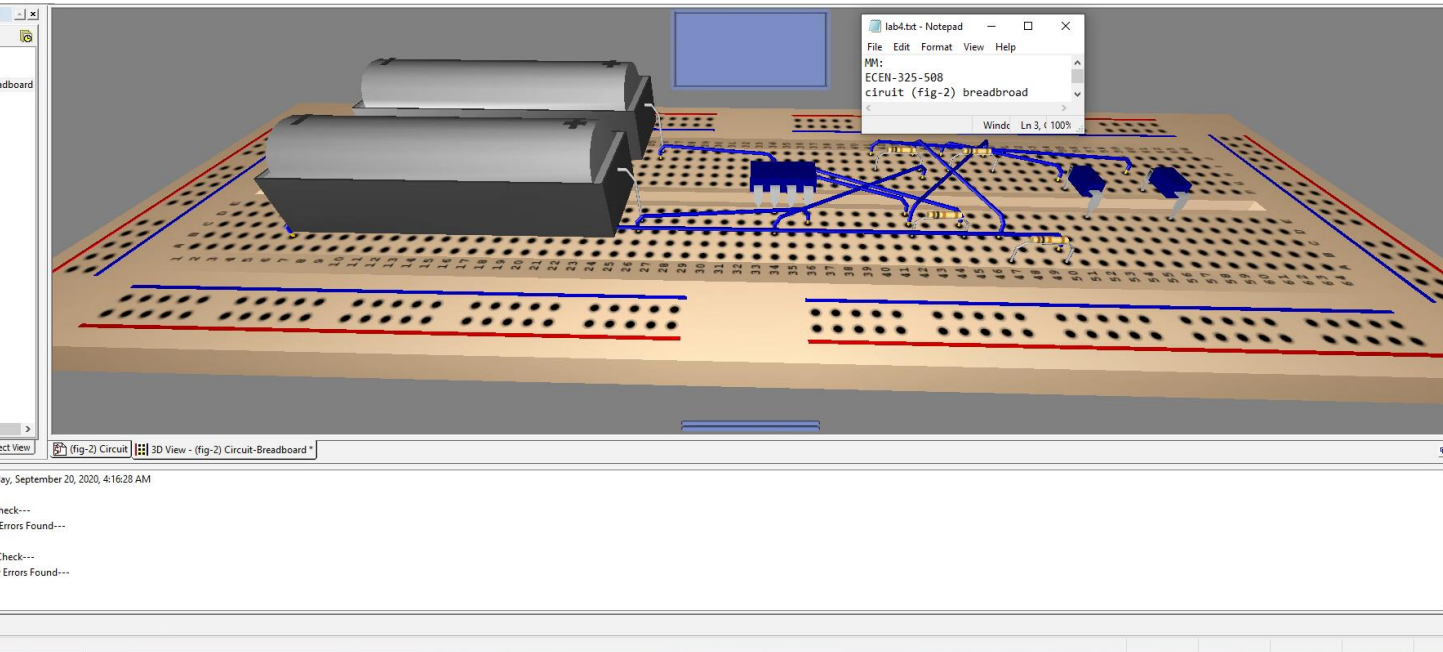

(fig-3) Circuit Breadboard

