

$$1.) \text{ set: } V_{RS} = 1V, V_{DD} = 5V, |A_v| = 25, \hat{V}_o = 25$$

$$V_{RD} = \frac{V_{DD} - \hat{V}_o - V_{RS}}{1 + \frac{2}{|A_v|}} \approx -18V$$

$$V_{ov} = \frac{2V_{RD}}{|A_v|} = -1.4V$$

$$\text{Set } \boxed{R_D = 4k\Omega}, \quad A_v = \frac{V_{o,ac}}{V_i} = -\frac{R_D}{\left(\frac{1}{g_m}\right)} = -g_m R_D \Rightarrow g_m = -0.6625$$

$$|A_v| = g_m R_D = g_m \frac{V_{RD}}{I_D} \Rightarrow I_D = -45mA$$

$$\boxed{R_S = \frac{V_{RS}}{I_D} = 22\Omega}$$

$$\text{set } V_T = 2.5mV, \quad V_{RG2} = V_{RS} + |V_t| + V_{ov} = 2.425V$$

$$\text{set } R_{id} = R_G = 10.5k\Omega$$

$$\left(\begin{array}{l} R_{G2} = \frac{R_{G1} R_{id}}{R_{G1} - R_{id}} \\ R_{G1} = \frac{R_{id} V_{DD}}{V_{RS} + |V_t| + V_{ov}} \end{array} \right) \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} R_{G2} = 20.4k\Omega \\ R_{G1} = 21.6k\Omega \end{array}}$$

$$2.) \text{ set: } V_{RS} = 1V, V_{DD} = 5V, |A_v| = 25, V_G = 2.5V, \hat{V}_G = 0.2V$$

$$V_{RD} = \frac{V_{DD} - \hat{V}_O - V_{RS}}{1 + \frac{2}{|A_v|}} \approx -1.8V$$

$$V_{ov} = \frac{2V_{RD}}{|A_v|} = -1.4V$$

$$\text{Set } R_D = 4k\Omega, \quad A_v = \frac{V_{o,ac}}{V_i} = -\frac{R_D}{\left(\frac{1}{g_m}\right)} = -g_m R_D \Rightarrow g_m = -0.6625$$

$$|A_v| = g_m R_D = g_m \frac{V_{RD}}{I_D} \Rightarrow I_D = -45\mu A$$

$$R_S = \frac{V_{RS}}{I_D} = 22\Omega$$

$$\text{set } V_T = 2.5mV, \quad V_{RG2} = V_{RS} + |V_t| + V_{ov} = 2.425V$$

$$\text{set } R_{id} = R_G = 10.5k\Omega$$

$$\left(\begin{array}{l} R_{G2} = \frac{R_{G1} R_{id}}{R_{G1} - R_{id}} \\ R_{G1} = \frac{R_{id} V_{DD}}{V_{RS} + |V_t| + V_{ov}} \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{l} R_{G2} = 20.4k\Omega \\ R_{G1} = 21.6k\Omega \end{array} \right)$$