

ECEN 325 – Electronics

Fall 2020

Lab 6: Prelab





Submitted by:


Student Name	UIN:	Section #
Michael Mengistu	12500724	508

Due: October 6th, 2020

1.)

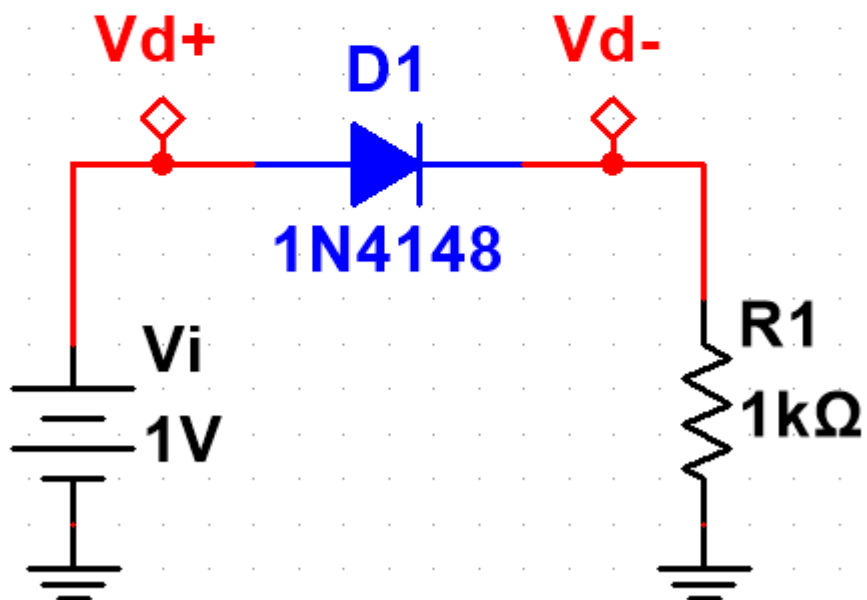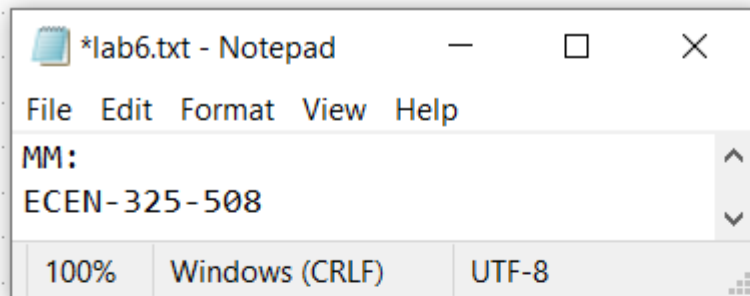

V_D (V)	I_D (mA)
-1	-1.1E-09
-0.9	-1E-09
-0.8	-9E-10
-0.7	-8E-10
-0.6	-7E-10
-0.5	-6E-10
-0.4	-5E-10
-0.3	-4E-10
-0.2	-3E-10
-0.1	-2E-10
-1.4E-16	-6.7E-25
0.1	4.78E-09
0.2	2.28E-07
0.3	1.09E-05
0.4	0.00051
0.5	0.014304
0.6	0.072298
0.7	0.152857
0.8	0.241028
0.9	0.33242
1	0.425854

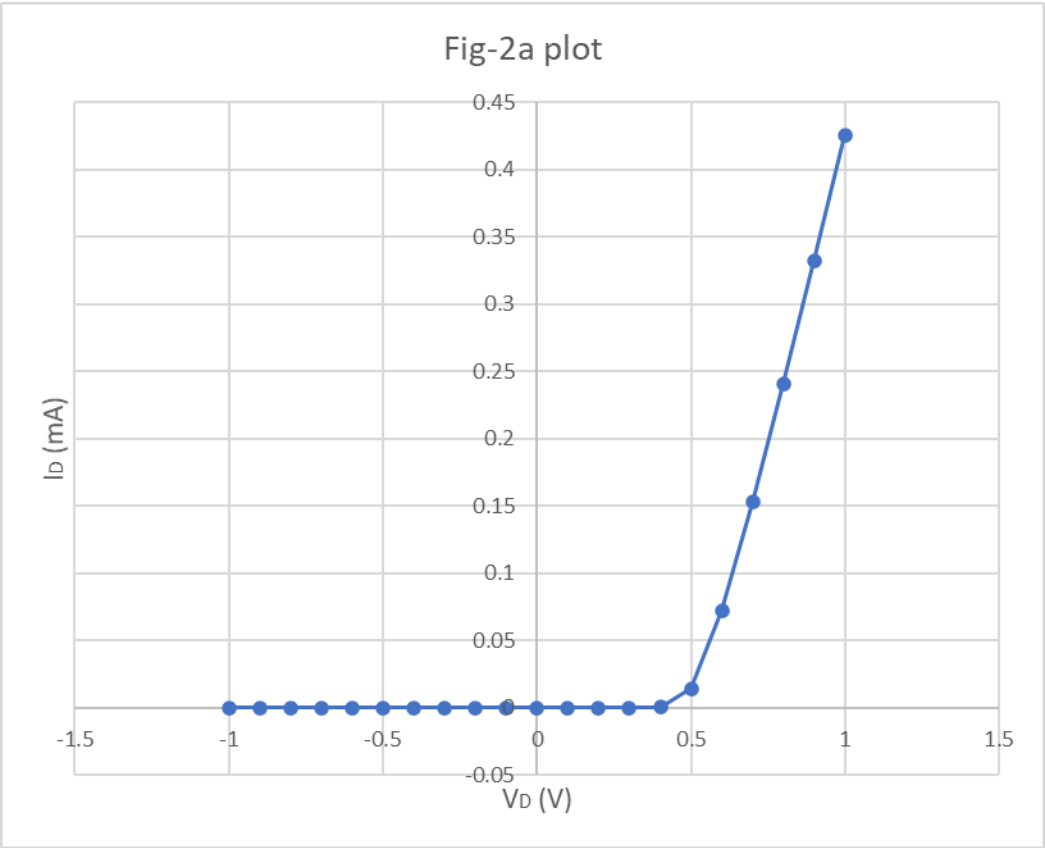

2.)

$$R_L = \frac{V_o}{I_{o,max}} \quad C = \frac{1}{2f_i R_L K_r} \quad \hat{V}_s \approx V_o + 0.7$$

$$I_{o,max} = 3 \text{ mA}$$

$$V_o = 3 \text{ V}$$

$$f_i = 250 \text{ Hz}$$

$$R_L = \frac{3}{3 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$


$$K_r = 0.1 \quad C = \frac{1}{2(250)(1 \text{ k})0.1} = 20 \mu\text{F}$$

$$C = 20 \mu\text{F}$$

$$V_s = 3 + 0.7 = 3.7$$

$$V_s = 3.7 \sin(500\pi t) \text{ V}$$

$$-V_s = -3.7 \sin(500\pi t) \text{ V}$$

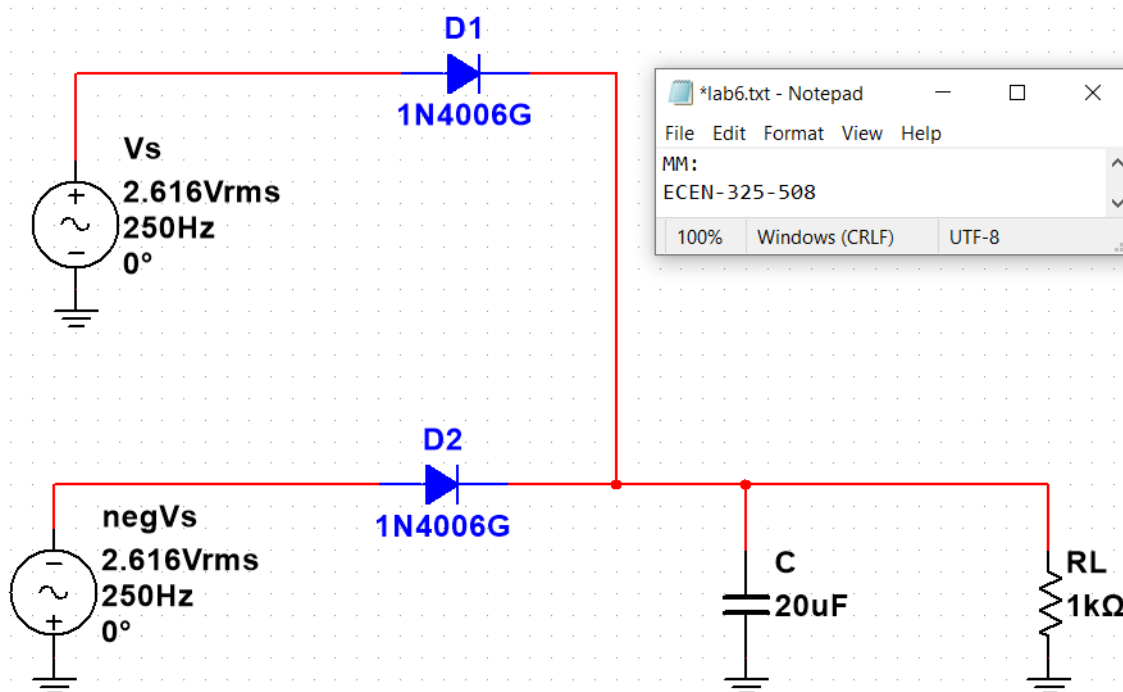

Circuit (fig-5) breadboard

