

ECEN 325 – Electronics

Fall 2020

Lab 1: Prelab



Submitted by:

Student Name	UIN:	Section #
Michael Mengistu	12500724	508

1a.)

$$Z_{R_1} = R_1 \quad Z_{R_2} = R_2 \quad , \quad Z_{C_1} = \frac{1}{sC_1}$$

$$V_{LP} = \left(\frac{Z_{C_1} \parallel Z_{R_2}}{Z_{C_1} \parallel Z_{R_2} + Z_{R_1}} \right) V_i = \left(\frac{R_2}{C_1 R_1 R_2 s + R_1 + R_2} \right) V_i$$

$$H_{LP}(s) = \frac{V_{LP}}{V_i} = \frac{R_2}{C_1 R_1 R_2 s + R_1 + R_2} = K_L \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_L}}$$

$$K_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\omega_L = \left(\frac{C_1 R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1 + R_2}{C_1 R_1 R_2}$$

1b.)

$$Z_{C_2} = \frac{1}{sC_2} \quad Z_{R_3} = R_3 \quad Z_{C_3} = \frac{1}{sC_3}$$

$$V_{HP} = \left(\frac{Z_{C_2} \parallel Z_{R_3}}{Z_{C_1} \parallel Z_{R_3} + Z_{C_2}} \right) V_i = \left(\frac{C_2 R_3 s}{(C_2 + C_3) R_3 s + 1} \right) V_i$$

$$H_{HP}(s) = \frac{V_{HP}}{V_i} = \frac{C_2 R_3 s}{(C_2 + C_3) R_3 s + 1} = K_H \frac{s}{s + \omega_H}$$

$$K_H = \frac{C_2 R_3}{(C_2 + C_3) R_3}$$

$$\omega_H = \frac{1}{(C_2 + C_3) R_3}$$

2.)

$$f_L = f_H = 5 \text{ kHz}, K_L = K_H = 0.5, \omega_L = \omega_H = 2\pi f_L = 10000\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\boxed{\text{set } R_1 = 1000\Omega}$$

$$K_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 0.5 = \frac{R_2}{1000 + R_2} \Rightarrow \boxed{R_2 = 1000\Omega}$$


$$\omega_L = \frac{R_1 + R_2}{C_1 R_1 R_2} \Rightarrow 10000\pi = \frac{1000 + 1000}{C_1 (1000)(1000)} \Rightarrow \boxed{C_1 = 6.37 \times 10^{-8} \text{ F}}$$

$$\boxed{\text{set } R_3 = 1000\Omega}$$


$$\begin{cases} K_H = \frac{C_2 R_3}{(C_2 + C_3) R_3} \\ \omega_H = \frac{1}{(C_2 + C_3) R_3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0.5 = \frac{C_2 (1000)}{(C_2 + C_3)} \\ 10000\pi = \frac{1}{(C_2 + C_3) (1000)} \end{cases} \Rightarrow \boxed{C_2 = 1.59 \times 10^{-8} \text{ F}} \quad \boxed{C_3 = 1.59 \times 10^{-8} \text{ F}}$$

3.)

Circuit a bode plot

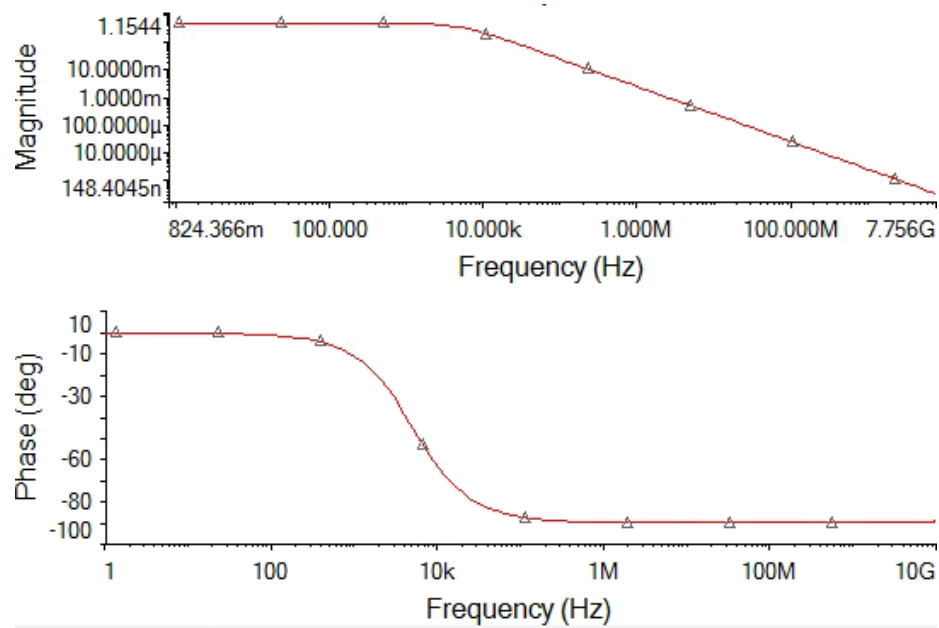

Circuit b bode plot

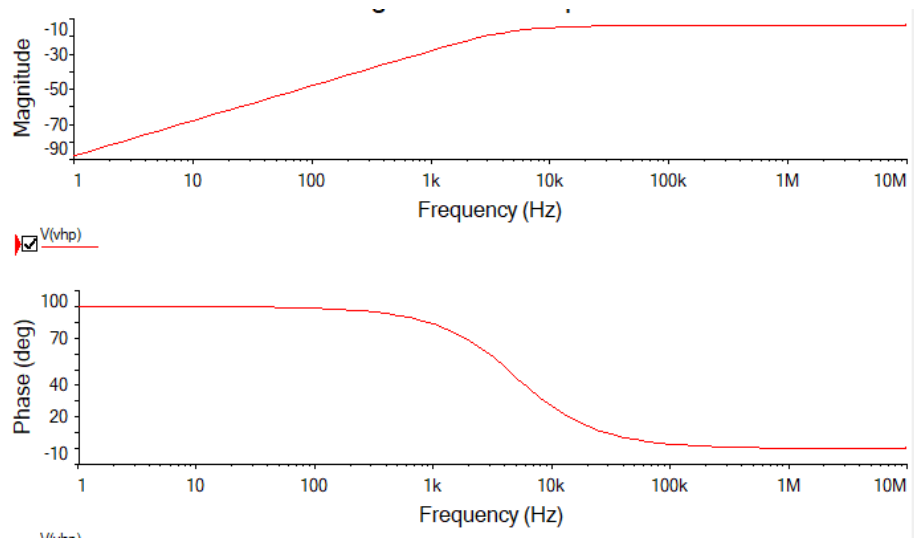

4.)

$$|H_{LP}(j\omega)| = \frac{1000}{\sqrt{0.0637(2\pi 4000)^2 + (2000)^2}} = 0.39 \quad \text{magnitude} = 0.39 \times 0.4 = 0.156$$

$$\angle H_{LP}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\pi 4000}{\omega_L} = \frac{2\pi 4000}{31397.2} = -1.03 \text{ rad}$$

$$V_{LP}(t) = 0.156 \sin(2\pi 4000t - 1.03) \text{ V}$$

$$|H_{HP}(j\omega)| = \frac{1.59 \times 10^{-5} \omega}{\sqrt{(3.18 \times 10^{-5} \omega)^2 + 1}} = 0.312 \quad \text{magnitude} = 0.312 \times 0.4 = 0.125$$

$$\angle H_{HP}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\pi 4000}{\omega_H} = -1.03 \text{ rad}$$

$$V_{HP}(t) = 0.125 \sin(2\pi 4000t - 1.03) \text{ V}$$

5.)

$$|H_{LP}(j\omega)| = \frac{1000}{\sqrt{(0.0637 (2\pi 6000))^2 + (2000)^2}} = 0.32$$

$$\angle H_{LP} = -\tan^{-1} \frac{2\pi 6000}{\omega_L} = -2.58 \text{ rad}$$


$$V_{LP}(t) = 0.096 \sin(2\pi 6000t - 2.58) \text{ V}$$

$$|H_{HP}(j\omega)| = \frac{1.59 \times 10^{-5} \omega}{\sqrt{(3.18 \times 10^{-5} \omega)^2 + 1}} = 0.384$$

$$\angle H_{HP}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2\pi 6000}{\omega_H} = -2.56 \text{ rad}$$

$$V_{HP}(t) = 0.115 \sin(2\pi 6000t - 2.56) \text{ V}$$

Circuit (a) breadboard

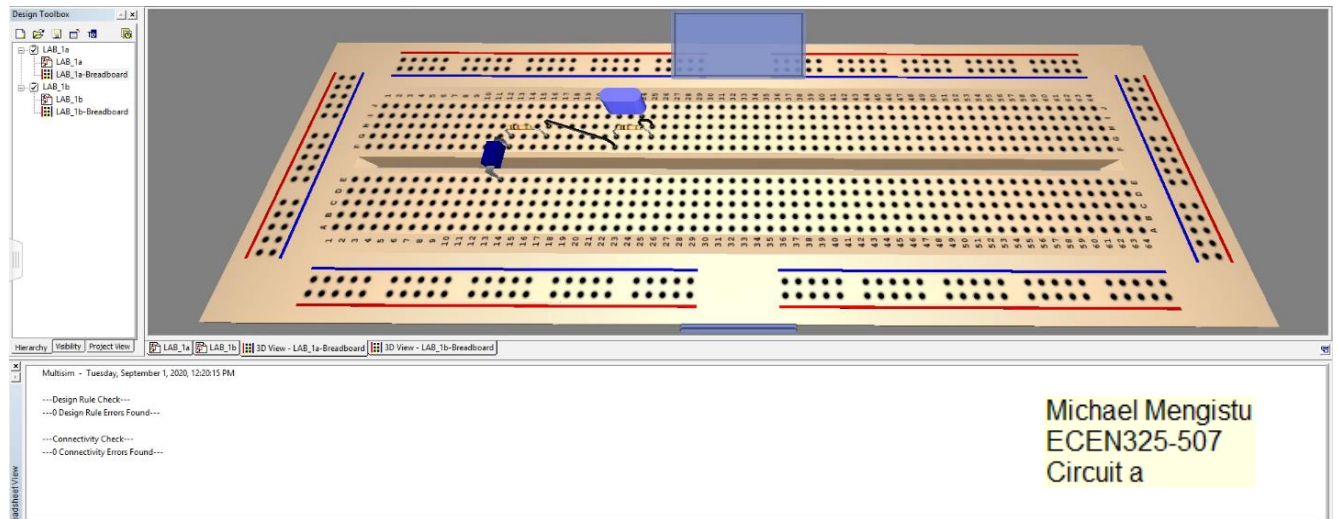

Circuit (b) breadboard

