

ECEN 325 – Electronics

Fall 2020

Lab 7: Prelab



Submitted by:

Student Name	UIN:	Section #
Michael Mengistu	12500724	508

Due: October 13th, 2020

$$1 a.) I_c = 1 \text{ mA}, V_{CC} = 5 \text{ V}, V_c = 3.5 \text{ V}$$

$$R_c = \frac{V_{CC} - V_c}{I_c} = \boxed{1.5 \text{ k}\Omega}$$

$$I_E \approx I_c, V_{RE} = 1 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_{RE}}{I_E} = \boxed{1 \text{ k}\Omega}$$

$$V_B = V_{RE} + 0.7 = 1.7 \text{ V}$$

$$I_{\text{supply}} = 2 \text{ mA}, I_{R_{B1}} = I_{\text{supply}} - I_c = 1 \text{ mA}$$

$$R_{B1} = \frac{V_{R_{B1}}}{I_{R_{B1}}} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{R_{B1}}} = \boxed{3.3 \text{ k}\Omega}$$

$$V_2 = V_B, I_{R_{B2}} = I_{R_{B1}}$$

$$R_{B2} = \frac{V_2}{I_{R_{B2}}} = \boxed{1.7 \text{ k}\Omega}$$

$$1b.) I_C = 1\text{mA}, V_{CC} = 5\text{V}, V_C = 1.5\text{V}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} = \boxed{3.5\text{k}\Omega}$$

$$I_E \approx I_C, V_{RE} = 1\text{V}$$

$$R_E = \frac{V_{RE}}{I_E} = \boxed{1\text{k}\Omega}$$

$$V_B = V_{RE} + 0.7 = 1.7\text{V}$$

$$I_{\text{supply}} = 2\text{mA}, I_{R01} = I_{\text{supply}} - I_C = 1\text{mA}$$

$$R_{01} = \frac{V_{R01}}{I_{R01}} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{R01}} = \boxed{3.3\text{k}\Omega}$$

$$V_2 = V_B, I_{R02} = I_{R01}$$

$$R_{02} = \frac{V_2}{I_{R02}} = \boxed{1.7\text{k}\Omega}$$

$$2a.) V_c = 3.5V, V_{cc} = 5V, I_c = 2mA$$

$$R_c = \frac{V_{cc} - V_c}{I_c} = \boxed{750\Omega}$$

$$V_{EC} = 1.5V, V_X = 1.5V$$

$$V_2 = 0.7 + V_X = 2.2V$$

$$I_{supply} = 5mA, I = I_{supply} - I_c = 3mA$$

$$R_{01} = \frac{V_{EC}}{I} = \boxed{500\Omega}, I_B = \frac{I_c}{\beta} = 20\mu A$$

$$I_{R02} = I - I_B = 3.02mA, I_X = (1 + \frac{1}{\beta}) I_c = 1.01mA$$

$$R_{02} = \frac{V_2}{I_{R02}} = \boxed{728\Omega}$$

$$2b.) V_c = 1.5V, V_{cc} = 5V, I_c = 2mA$$

$$R_c = \frac{V_{cc} - V_c}{I_c} = \boxed{1.75k\Omega}$$

$$V_{EC} = 1.5V, V_X = 1.5V$$

$$V_2 = 0.7 + V_X = 2.2V$$

$$I_{supply} = 5mA, I = I_{supply} - I_c = 3mA$$


$$R_{B1} = \frac{V_{EC}}{I} = \boxed{500\Omega}, I_B = \frac{I_c}{\beta} = 20\mu A$$

$$I_{RB2} = I - I_B = 3.02mA, I_X = (1 + \frac{1}{\beta}) I_c = 1.01mA$$

$$R_{B2} = \frac{V_2}{I_{RB2}} = \boxed{728\Omega}$$

3.)

Circuit (fig.6a) breadboard

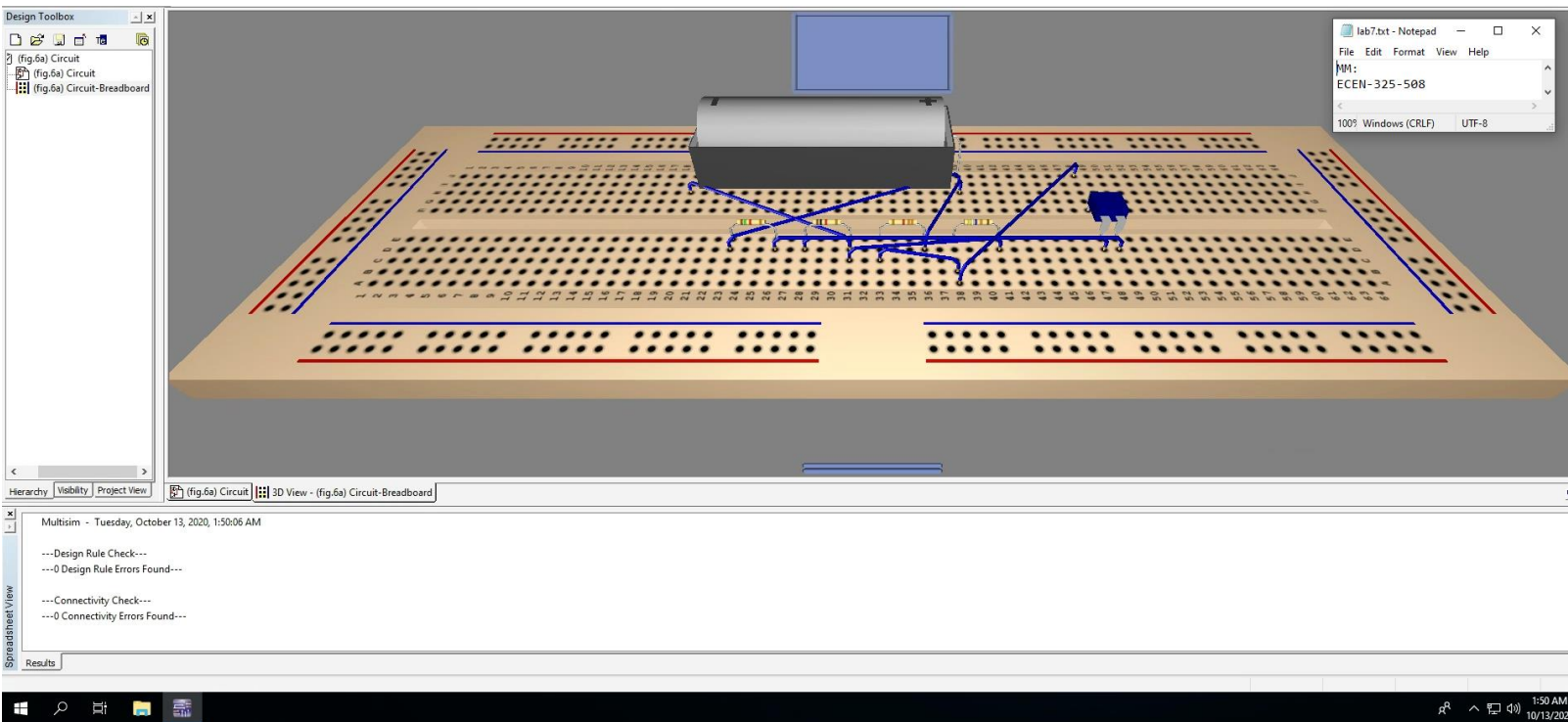

Circuit (fig.7b) breadboard

