

ECEN 325 – Electronics

Fall 2020

Lab 12: Prelab



Submitted by:

Student Name	UIN:	Section #
Michael Mengistu	12500724	508

Due: November 17, 2020

1.)

$$\text{set: } V_{DD} = 5V, V_{SS} = 5V, \boxed{R_L = 100\Omega}, \hat{V}_o = 2V, |A_v| = 50, R_i \geq 10k\Omega$$

$$\text{NMOS: } V_{tn} = 2.23V, \beta_2 = \beta_3 = \frac{k'_n W_1}{L_1} = 0.0896$$

$$\text{PMOS: } V_{tp} = 1.33, \beta_1 = \frac{k'_p W_2}{L_2} = 0.0006$$

$$I_x \geq \frac{\hat{V}_o}{R_L} \Rightarrow I_x = 20 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = I_{D3} = I_x, \text{ set: } V_{RX} = 0.7V, V_{RS} = 0.7V$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \beta_2 (V_{ov2})^2 \Rightarrow V_{ov2} = 668 \text{ mV}$$

$$I_{D3} = \frac{1}{2} \beta_3 (V_{ov3})^2 \Rightarrow V_{ov3} = 668 \text{ mV} = V_{ovX}$$

$$g_{m2} = \sqrt{2\beta_2 I_{D2}} = 0.0599$$

$$A_{v2} = \frac{R_L}{\frac{1}{g_{m2}} + R_L} = 0.857, |A_v| = A_{v1} \cdot A_{v2} \Rightarrow A_{v1} = 58.3$$

$$\hat{V}_d = \frac{\hat{V}_o}{|A_{v2}|} = 2.4V, V_{ov1} = \frac{2V_{RD}}{|A_{v1}|} = \frac{2V_{RD}}{|A_v|} A_{v2}$$

$$\begin{cases} V_{DD} + V_{SS} - \hat{V}_d - V_{RS} - V_{ov1} \geq V_{RD} \geq \hat{V}_d \\ V_{RD} \geq V_{RX} + V_{ov3} + \hat{V}_o + V_{tn} + V_{ov2} \end{cases} \Rightarrow \left(6.9 - \frac{2V_{RD}}{|A_{v1}|} \geq V_{RD} \geq 6.3 \Rightarrow V_{RD} = 6.5V \right)$$

$$V_{ov1} = \frac{2V_{RD}}{|A_{v1}|} = 223mV$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \beta_1 (V_{ov1})^2 = 15 \mu A$$

$$\boxed{R_D = \frac{V_{RD}}{I_{D1}} = 433.3 k\Omega}, \quad \boxed{R_S = \frac{V_{RS}}{I_{D1}} = 46.7 k\Omega}, \quad \boxed{R_X = \frac{V_{RX}}{I_{D3}} = 35 \Omega}$$

$$V_{RG2} = V_{RS} + |V_{tp}| + V_{ov1} = 2.3V$$

$$R_{id} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 10.5 k\Omega$$

$$\begin{cases} R_{id} = R_{G1} \parallel R_{G2} \\ V_{RG2} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} (V_{DD} + V_{SS}) \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} R_{G1} = 41.5 k\Omega \\ R_{G2} = 14.1 k\Omega \end{matrix}}$$

$$V_{RG4} = V_{RX} + V_{tn} + V_{ov3} = 3.598V$$

$$\begin{cases} 10.5k = R_{G3} \parallel R_{G4} \\ 3.598 = \frac{R_{G4}}{R_{G3} + R_{G4}} \cdot 10 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} R_{G3} = 29.2 k\Omega \\ R_{G4} = 16.4 k\Omega \end{matrix}}$$